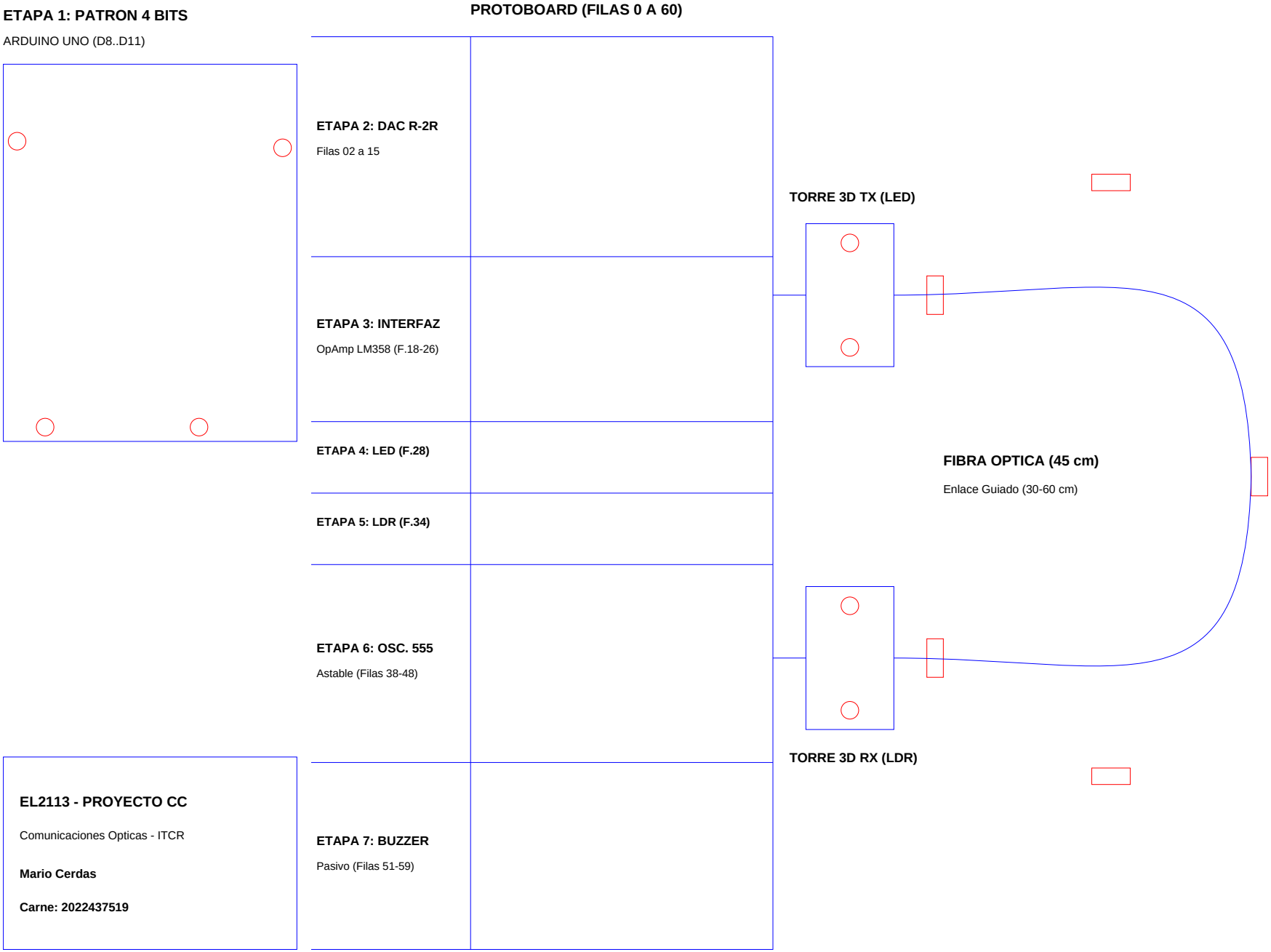
ETAPA 1: PATRON 4 BITS
ARDUINO UNO (D8..D11)
PROTOBOARD (FILAS 0 A 60)
ETAPA 2: DAC R-2R
Filas 02 a 15
ETAPA 3: INTERFAZ
OpAmp LM358 (F.18-26)
ETAPA 4: LED (F.28)
ETAPA 5: LDR (F.34)
ETAPA 6: OSC. 555
Astable (Filas 38-48)
ETAPA 7: BUZZER
Pasivo (Filas 51-59)
TORRE 3D TX (LED)
FIBRA OPTICA (45 cm)
Enlace Guiado (30-60 cm)
TORRE 3D RX (LDR)
EL2113 - PROYECTO CC
Comunicaciones Opticas - ITCR
Mario Cerdas
Carne: 2022437519